 


Günter Kemnitz

# Technische Informatik

Band 2: Entwurf digitaler Schaltungen



 Springer

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Modellbildung und Simulation</b> .....	<b>1</b>
1.1	Entwurf digitaler Schaltungen .....	1
1.1.1	Der Umgang mit großen Schaltungen .....	1
1.1.2	Modelle und Entwurfsraum .....	4
1.1.3	Entwurfsablauf .....	6
1.1.4	VHDL als formale Beschreibungsplattform .....	9
1.1.5	Zusammenfassung und Übungsaufgaben .....	15
1.2	Funktion, Struktur und Simulation .....	16
1.2.1	Signale und Datentypen .....	17
1.2.2	Signalflussplan .....	20
1.2.3	Imperative Funktionsmodelle .....	22
1.2.4	Ereignisgesteuerte Simulation .....	33
1.2.5	Strukturbeschreibung .....	37
1.2.6	Testrahmen .....	40
1.2.7	Instanziierung von Komponenten .....	41
1.2.8	Zusammenfassung und Übungsaufgaben .....	41
1.3	Laufzeittoleranz .....	44
1.3.1	Glitches .....	44
1.3.2	Das Verzögerungsmodell einer Signalzuweisung .....	46
1.3.3	Simulation mit Halte- und Verzögerungszeiten .....	48
1.3.4	Laufzeitanalyse .....	51
1.3.5	Zusammenfassung und Übungsaufgaben .....	52
1.4	Register .....	55
1.4.1	Register als Abtastelemente .....	56
1.4.2	VHDL-Abtastprozesse .....	57
1.4.3	Verarbeitung plus Abtastung .....	60
1.4.4	Register-Transfer-Funktion .....	61
1.4.5	Taktversatz .....	62
1.4.6	Zusammenfassung und Übungsaufgaben .....	64
1.5	Asynchrone Eingabe .....	66
1.5.1	Abtasten asynchroner Signale .....	66

1.5.2	Entprellen von Tasten . . . . .	67
1.5.3	Asynchrone Initialisierung . . . . .	68
1.5.4	Asynchrone parallele Schnittstelle . . . . .	70
1.5.5	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	72
1.6	Sequenzielle Schaltungen . . . . .	74
1.6.1	Endlicher Automat . . . . .	74
1.6.2	Vom Zustandsgraph zur VHDL-Beschreibung . . . . .	78
1.6.3	Unzulässige Zustände, Systemabsturz und Watchdog . . . . .	82
1.6.4	Entwurf eines Zahlenschlosses . . . . .	84
1.6.5	Operationsablaufgraph . . . . .	86
1.6.6	Beispiel Wegemessung mit Quadratur-Encoder . . . . .	89
1.6.7	Software-orientierte Ablaufbeschreibung . . . . .	91
1.6.8	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	92
<b>2</b>	<b>Synthese und Logikoptimierung . . . . .</b>	<b>95</b>
2.1	Register-Transfer-Synthese . . . . .	96
2.1.1	Beschreibung und Extraktion von Registern . . . . .	97
2.1.2	Kombinatorische Schaltungen . . . . .	99
2.1.3	Kombinatorische Schaltungen mit Abtastregistern . . . . .	106
2.1.4	Latches . . . . .	111
2.1.5	Constraints . . . . .	116
2.1.6	Entwurfsfehler und Fehlervermeidung . . . . .	119
2.1.7	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	122
2.2	Schaltungsvereinfachung auf Basis der Schaltalgebra . . . . .	125
2.2.1	Umformungs- und Vereinfachungsregeln . . . . .	125
2.2.2	Optimierungsziele . . . . .	128
2.2.3	Schaltungsvereinfachung mit Konjunktionsmengen . . . . .	129
2.2.4	KV-Diagramm . . . . .	131
2.2.5	Verfahren von Quine und McCluskey . . . . .	138
2.2.6	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	141
2.3	Binäre Entscheidungsdiagramme . . . . .	143
2.3.1	Vereinfachung binärer Entscheidungsdiagramme . . . . .	144
2.3.2	Zweistellige Operationen mit ROBDDs . . . . .	146
2.3.3	Umsetzung von ROBDDs in minimierte Schaltungen . . . . .	148
2.3.4	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	149
2.4	Zahlendarstellung . . . . .	150
2.4.1	Stellenwertsystem . . . . .	151
2.4.2	Vorzeichenbehaftete Zahlen im Zweierkomplement . . . . .	153
2.4.3	Festkommazahlen . . . . .	155
2.4.4	Gleitkommazahlen . . . . .	156
2.4.5	Zahlendarstellung und -verarbeitung in VHDL . . . . .	158
2.4.6	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	159
2.5	Addierer . . . . .	161
2.5.1	Ripple-Addierer . . . . .	161
2.5.2	Serieller Addierer . . . . .	163

2.5.3	Schneller Übertragsdurchlauf	167
2.5.4	Hierarchische Addierer	168
2.5.5	Carry-Save-Addierer	171
2.5.6	Zusammenfassung und Übungsaufgaben	172
2.6	Weitere Rechenwerke	173
2.6.1	Subtrahierer	173
2.6.2	Zähler	174
2.6.3	Negation und Betragsbildung	174
2.6.4	Multiplizierer	176
2.6.5	Dividierer	177
2.6.6	Vergleicher	182
2.6.7	Verschiebung und Rotation	182
2.6.8	Synthese-Suchmuster und Optimierung	184
2.6.9	Zusammenfassung und Übungsaufgaben	187
<b>3</b>	<b>VHDL im Detail</b>	<b>189</b>
3.1	Imperative Beschreibungsmittel	189
3.1.1	Operatoren, Ausdrücke und Zuweisungen	191
3.1.2	Fallunterscheidungen	194
3.1.3	Schleifen	195
3.1.4	Funktionen	198
3.1.5	Unreine Funktionen und globale Variablen	204
3.1.6	Operatorfunktionen	205
3.1.7	Prozeduren	206
3.1.8	Nebenläufige Prozeduren	209
3.1.9	Zusammenfassung und Übungsaufgaben	212
3.2	Anwendungsspezifische Datentypen	214
3.2.1	Zahlentypen	214
3.2.2	Aufzählungstypen	218
3.2.3	Physikalische Typen	219
3.2.4	Attribute von elementaren Datentypen	220
3.2.5	Felder	221
3.2.6	Zuordnungslisten für Feldelemente	224
3.2.7	Bitvektoren	226
3.2.8	Verbund	230
3.2.9	Zusammenfassung und Übungsaufgaben	233
3.3	Ein- und Ausgabe	235
3.3.1	Das Dateikonzept von VHDL	235
3.3.2	Textausgabe	236
3.3.3	Texteingabe	240
3.3.4	Zusammenfassung und Übungsaufgaben	242
3.4	Beschreibungsschablonen für digitale Schaltungen	244
3.4.1	Auslagerung kombinatorischer Funktionen in Packages	244
3.4.2	Bäume statt Ketten	250
3.4.3	Blockspeicher	252

3.4.4	Ein objektorientiertes FIFO-Modell . . . . .	262
3.4.5	UART – schrittweise Modellentwicklung . . . . .	265
3.4.6	Entwicklung eines CORDIC-Rechenwerks . . . . .	278
3.4.7	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	286
3.5	Methoden und Funktionsbausteine für den Test . . . . .	288
3.5.1	Pseudo-Zufallstest und Mehrversionsvergleich . . . . .	289
3.5.2	Vorab berechnete Eingaben und Soll-Werte . . . . .	294
3.5.3	Spezifikationstest . . . . .	296
3.5.4	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	300
<b>4</b>	<b>Vom Transistor zur Schaltung . . . . .</b>	<b>301</b>
4.1	Entwurf und Modellierung von CMOS-Gattern . . . . .	301
4.1.1	MOS-Transistoren als Schalter . . . . .	301
4.1.2	Geschaltete Transistornetzwerke . . . . .	305
4.1.3	Signale mit mehreren Quellen . . . . .	307
4.1.4	FCMOS-Gatter . . . . .	309
4.1.5	Bussignale und deaktivierbare Treiber . . . . .	312
4.1.6	Gatter mit Pull-Up- und Pull-Down-Elementen . . . . .	313
4.1.7	Transfergatter und Multiplexer . . . . .	315
4.1.8	Geometrische Beschreibung . . . . .	317
4.1.9	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	320
4.2	Zeitverhalten . . . . .	322
4.2.1	Simulation des elektrischen Verhaltens . . . . .	323
4.2.2	Verzögerungsparameter . . . . .	329
4.2.3	Parameterbestimmung mit Ringinvertern . . . . .	332
4.2.4	Gatter mit mehreren Eingängen . . . . .	333
4.2.5	Simulation mit geschalteten Transistorbreiten . . . . .	335
4.2.6	Reduktion auf zwei Zeitparameter . . . . .	339
4.2.7	Gepufferte CMOS-Gatter . . . . .	341
4.2.8	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	342
4.3	Speicherzellen, Latches und Register . . . . .	344
4.3.1	Dynamische Speicherzellen . . . . .	344
4.3.2	RS-Flipflop . . . . .	345
4.3.3	D-Flipflops und Latches . . . . .	346
4.3.4	Übernahme an der Taktflanke . . . . .	347
4.3.5	Register aus Master-Slave-Flipflops . . . . .	349
4.3.6	Taktversorgung . . . . .	351
4.3.7	Zusammenfassung und Übungsaufgaben . . . . .	355
4.4	Schreib-Lese-Speicher . . . . .	357
4.4.1	SRAM . . . . .	358
4.4.2	Mehrportspeicher . . . . .	365
4.4.3	Assoziativspeicher . . . . .	369
4.4.4	Dynamische Speicher (DRAM) . . . . .	371
4.5	Festwertspeicher . . . . .	375
4.6	Programmierbare Logikschaltkreise . . . . .	376

4.6.1	Programmierbare Tabellenfunktionen .....	377
4.6.2	Programmierbare UND-Matrix .....	378
4.6.3	Weitere programmierbare Elemente .....	379
4.6.4	Zusammenfassung .....	380
<b>5</b>	<b>Komplexe Beispielentwürfe .....</b>	<b>381</b>
5.1	Pipeline-Verarbeitung und Speicherengpass .....	381
5.1.1	Prinzip der Pipeline-Verarbeitung .....	381
5.1.2	Ausbalancieren einer Pipeline .....	383
5.1.3	Engpass Speicher .....	384
5.2	FIR-Filter mit Blockspeichern .....	384
5.2.1	Planung der Speicherstruktur und der Pipeline-Abläufe .....	385
5.2.2	Der gesamte Operationsablauf .....	387
5.2.3	Datentypen und Bearbeitungsmethoden .....	388
5.2.4	Das erste komplette Simulationsmodell .....	390
5.2.5	Ersatz der Zahlentypen durch Bitvektortypen .....	393
5.2.6	Ein- und Ausgabe über Signale .....	395
5.2.7	Umformung in eine Automatenbeschreibung .....	397
5.2.8	Zusammenfassung und Übungsaufgaben .....	402
5.3	Point-of-Interest-Berechnung .....	402
5.3.1	Die Zielfunktion .....	403
5.3.2	Grobkonzept der Hardware-Struktur .....	403
5.3.3	Optimierung der 2D-FIR-Filter .....	405
5.3.4	Entwurf der Filter-Pipeline .....	406
5.3.5	Nachladen des Bildausschnittsspeichers .....	408
5.3.6	Suche der betragsmäßig größten Filterantworten .....	410
5.3.7	Klassifikation .....	412
5.3.8	Sortieren der klassifizierten Punkte .....	412
5.3.9	Zusammenfassung .....	414
5.4	Entwurf eines RISC-Prozessors .....	414
5.4.1	Die Pipeline für Verarbeitungsbefehle .....	415
5.4.2	Lade- und Speichereinheit .....	417
5.4.3	Sprung-Pipeline .....	418
5.4.4	Entwurf eines Befehlssatzes für einen Minimalprozessor .....	420
5.4.5	Konstanten- und Datentypdefinitionen .....	423
5.4.6	Das Rechenwerk .....	424
5.4.7	Test des Rechenwerks .....	427
5.4.8	Schaltung zur Auswertung der Sprungbedingung .....	429
5.4.9	Das Pipeline-Objekt .....	430
5.4.10	Die Übergangsfunktion für einen Pipeline-Schritt .....	432
5.4.11	Test der Übergangsfunktion .....	435
5.4.12	Zusammenfassung .....	438

<b>6</b>	<b>Lösungen zu den Übungsaufgaben</b>	439
6.1	Modellbildung und Simulation	439
6.1.1	Entwurf digitaler Schaltungen	439
6.1.2	Funktion, Struktur und Simulation	440
6.1.3	Laufzeittoleranz	442
6.1.4	Register	444
6.1.5	Asynchrone Eingabe	446
6.1.6	Sequenzielle Schaltungen	447
6.2	Synthese und Logikoptimierung	450
6.2.1	Register-Transfer-Synthese	450
6.2.2	Schaltungsvereinfachung auf Basis der Schaltalgebra	452
6.2.3	Binäre Entscheidungsdiagramme	456
6.2.4	Zahlendarstellung	457
6.2.5	Addierer	459
6.2.6	Weitere Rechenwerke	459
6.3	VHDL im Detail	463
6.3.1	Imperative Beschreibungsmittel	463
6.3.2	Anwendungsspezifische Datentypen	465
6.3.3	Ein- und Ausgabe	466
6.3.4	Beschreibungsschablonen für digitale Schaltungen	469
6.3.5	Methoden und Funktionsbausteine für den Test	471
6.4	Vom Transistor zur Schaltung	472
6.4.1	Entwurf und Modellierung von CMOS-Gattern	472
6.4.2	Zeitverhalten	474
6.4.3	Speicherzellen, Latches und Register	476
6.5	Komplexe Beispielentwürfe	476
6.5.1	FIR-Filter mit Blockspeichern	476
<b>A</b>	<b>Ergänzungen zu VHDL</b>	479
A.1	Syntax, Schlüsselworte, Bezeichner, Konstanten	479
A.1.1	Syntaxregeln für die Beschreibung von Sprachkonstrukten	479
A.1.2	Schlüsselworte	479
A.1.3	Syntaxregeln für Bezeichner	480
A.1.4	Zeichen- und Zeichenkettenkonstanten	481
A.1.5	Darstellung von Zahlenwerten	481
A.1.6	Vordefinierte Attribute	482
A.2	Die Bibliothek »Tuc«	484
A.2.1	Textausgabe (Tuc.Ausgabe)	484
A.2.2	Kontrollierter Simulationsabbruch (Tuc.StopSim_pack)	486
A.2.3	Texteingabe (Package Tuc.Eingabe)	487
A.2.4	Arithmetische Operationen (Tuc.Numeric_Sim und Tuc.Numeric_Synth)	489
A.2.5	Pseudo-Zufallstest (Tuc.Zufallstest)	492

<b>Sachverzeichnis</b> .....	493
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	501